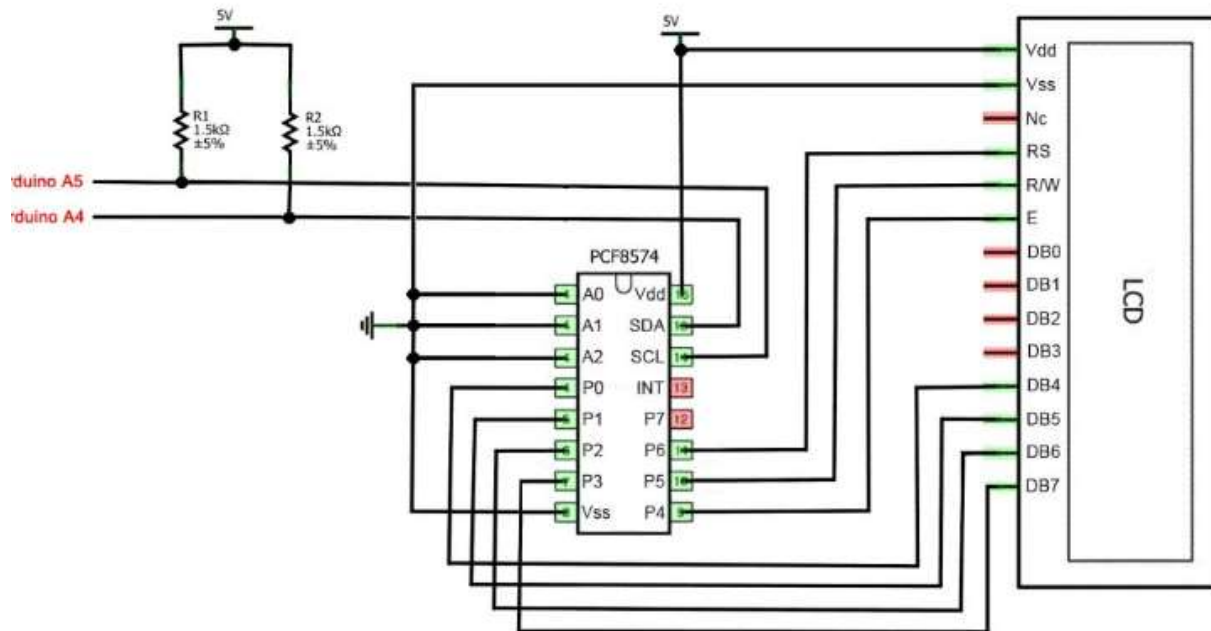


Lab 6-B

محمد أحمد محمد الجريتلي	19016292
جمال عبد الحميد ناصف نوبصر	19015550

➤ schematic diagram:



Src:

<https://nerdytechy.com/arduino-lcd-i2c-tutorial/>